

Предварительный расчет

1. Рассчитать параметры двухполюсника, показанного на рис. 1.2.
 $R = 5.1 \text{ кОм}$, $C = 6.8 \text{ кОм}$.
2. Определить максимальную мощность, которую может передать двухполюсник в нагрузку.
4. Результаты расчетов занести в отчет.

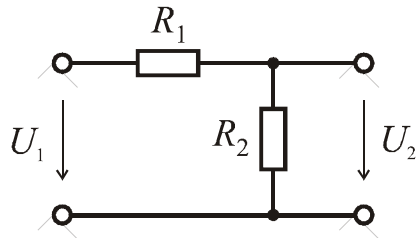


Рис. 1.2