

Лабораторная работа 7.1

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ С ИНТЕГРАЛЬНЫМИ ОПЕРАЦИОННЫМИ УСИЛИТЕЛЯМИ

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение операционного усилителя.
2. Перечислите основные характеристики идеального операционного усилителя.
3. Начертите схему инвертирующего усилителя на ОУ.
4. От каких параметров зависит коэффициент передачи инвертирующего усилителя?
5. Начертите схему неинвертирующего усилителя.
6. Какие параметры имеют ОУ общего применения?